

HW4 논리설계

1. $f(A, B, C) = \prod M(0, 4, 6, 7)$

(a) Express it in algebraic (maxterm)

A	B	C	f	
0	0	0	0	M_0
0	0	1	1	M_1
0	1	0	1	M_2
0	1	1	1	M_3
1	0	0	0	M_4
1	0	1	1	M_5
1	1	0	0	M_6
1	1	1	0	M_7

$$f = M_0 \times M_4 \times M_6 \times M_7$$

(b) Draw a k-map

$\begin{matrix} AB \\ \diagdown \\ C \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	1

(c) Express it in minimum POS expressions.

$$f = (A+B')(A+C)(B+C)$$

×

2. Find minimum POS

(a) $f(a,b,c) = \Pi M(1,2,3,6)$

$\begin{matrix} ab \\ c \end{matrix}$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	1	1

$f = (a+c)(a+b')(b'+c)$

(b) $f(a,b,c,d) = \sum m(4,6,9,10,11,12,13)$
 $+ \sum d(2,15)$

$\begin{matrix} ab \\ cd \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1
11	0	0	X	1
10	X	1	0	1

f

$\begin{matrix} ab \\ cd \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	0
11	1	1	X	0
10	X	0	1	0

f'

① SOP \rightarrow 1

$f = a'd + b'cd' + abc$

② $(f')' =$ (SOP) or POS \rightarrow 1

$f = (f')' = (a'd + b'cd' + abc)'$

ions.

$= (a+d')(b+c+d)(a'+b'+c')$

$f = (a+d')(b+c+d)(a'+b'+c')$

$$(c) f(a,b,c,d) = \pi M(1,3,5,13) \cdot \pi D(0,7,9)$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	X	1	1	1
01	0	0	0	X
11	0	X	1	1
10	1	1	1	1

$$f = (a+d')(c+d')$$

CS CamScanner로 스캔하기

3. Determine minimum SOP expression using the Quine-McCluskey algorithm.

$$f(a,b,c,d) = \sum m(4,5,6,8,9,10,13) + \sum d(0,7,15)$$

Minterm ID abcd Merged <STEP 1>

0	0000	Y
4	0100	Y
8	1000	Y
5	0101	Y
6	0110	Y
9	1001	Y
10	1010	Y
7	0111	Y
13	1101	Y
15	1111	Y

CS CamScanner로 스캔하기

MintermID abcd Merged <STEP 2>

0,4	0x00	○
0,8	x000	○

4,5	010x	Y
4,6	01x0	Y
8,9	100x	○
8,10	10x0	○

5,7	01x1	Y
5,13	x10x	Y
8,7	011x	Y
9,13	1x01	○

7,15	x111	Y
13,15	11x1	Y

<STEP 3>

13,15	11x1	Y	
-------	------	---	--

<STEP 3>

MintermID abcd Merged

4,5,6,7	01xx	
4,6,5,7	01xx	○

5,7,13,15	x1x1	
5,13,7,15	x1x1	○

$$P1 = \{0x00, x000, 100x, 10x0, 1x01, 01xx, x1x1\}$$

$$= \{p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7\}$$

CS CamScanner로 스캔하기

$$p1 = \{0,4\} \quad p2 = \{0,8\}$$

$$p3 = \{8,9\} \quad p4 = \{8,10\}$$

$$p5 = \{9,13\} \quad p6 = \{4,5,6,7\}$$

15) $p7 = \{5,7,13,15\}$

$$P7 = \{5, 7, 13, 15\}$$

<STEP 4>

PI ID	Minterms						
	4	5	6	8	9	10	13
P1 = 0x00	1						
P2 = x000				1			
P3 = 100x				1	1		
P4 = 10x0				1		①	
P5 = 1x01					1		1
P6 = 01xx	1	1	①				
P7 = x1x1		1					1

<STEP 5>


Find EPIs

$$\rightarrow P4 = 10x0, P6 = 01xx \text{ o/b } 3$$

$$PIs \text{ fully covered} = \{P4, P6\}$$

$$f = ab'd' + a'b$$


<1bit Full adder>

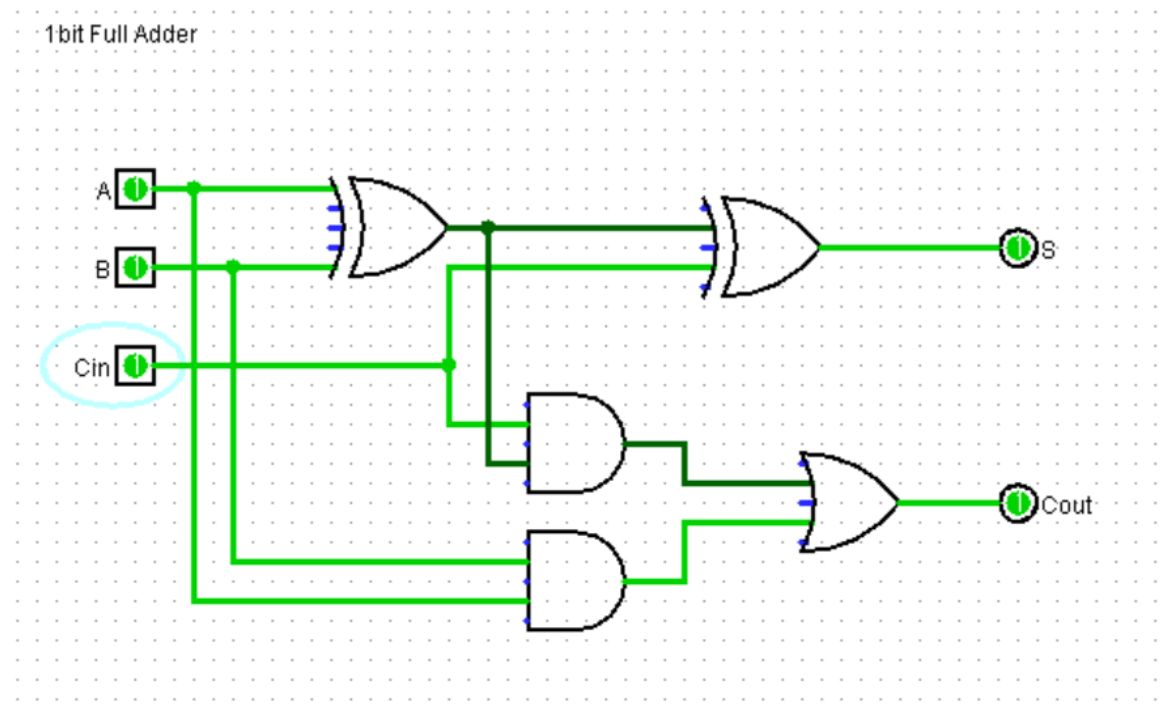

구현한 1bit Full adder가 정상적으로 작동하는지 확인

A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

<4bit Full adder>

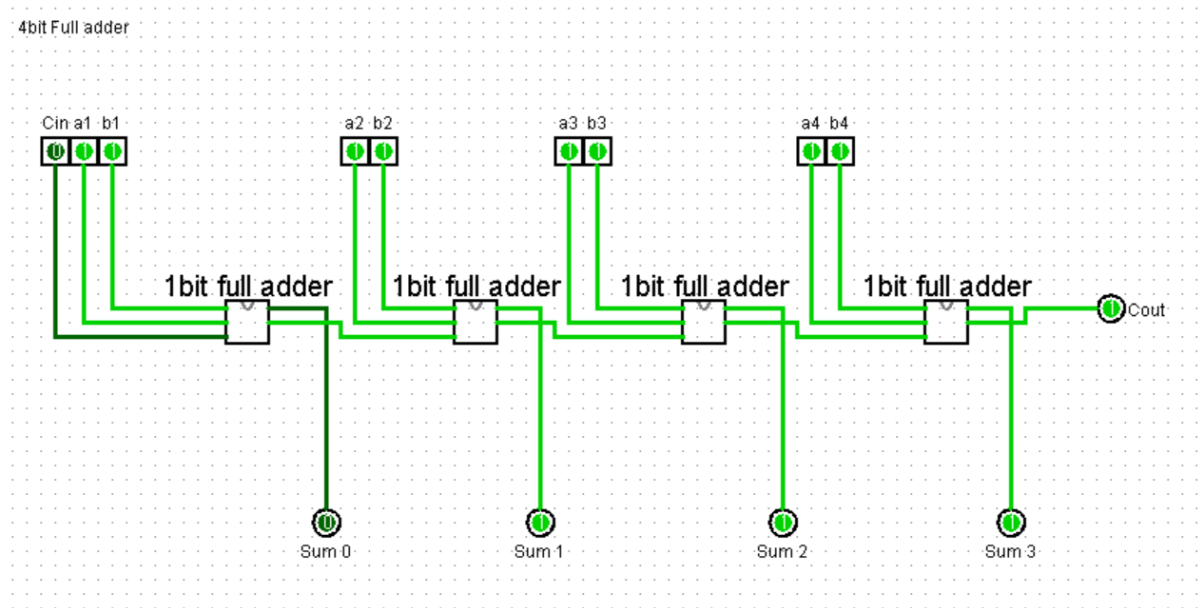

4bit Full Adder에서 **1bit Full adder** 정상적 작동 확인 및

Carry가 있는 경우에도 다음 회로로 넘어가서 작동하는지 확인 여부

(Carry가 발생한 마지막 케이스의 경우 Sum1에 1이 잘 작동했다)

a1	b1	Cin	Sum 0	Sum 1
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Random한 몇 개의 test vector로 테스트 진행

a1	b1	a2	b2	b3	Sum 0	Sum 1	Sum 2	Sum 3
0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1