

#1.

(a)

wire는 단일게이트 or continuous assignment의 출력을 연결하기 위한 목적으로 사용된다. 다음의 코드에서는 always가 사용되는 procedural assignment 이므로 reg를 wire로 바꾸면 에러가

발생한다

CS CamScanner로 스캔하기

(b)

④*의 의미는 always 문 내의

모든 변수를 포함한다는 뜻이므로

always ④*은 모든 입력값이 변할때

표현식이 실행된다는 뜻이다.

CS CamScanner로 스캔하기

(c)

세이 2bit 이므로 표현가능한 수는

$2b'00$, $2b'01$, $2b'10$, $2b'11$ 4가지이고

$2b'00$ 인 경우 out에 a를 할당.

$2b'01$ 인 경우 out에 b를 할당

$2b'10$ 인 경우 out에 c를 할당

$2b'11$ 인 경우 out에 d를 할당 한다는

의미이다.

CS CamScanner로 스캔하기

(d)

case구문의 각 실행문마다 break가 없으므로


해당 실행문만 실행되며 endcase로

case문을 마무리하게 된다.

CS CamScanner로 스캔하기

#2

(a)

 

출력을 연결해야 하는 것은 wire. 즉,

net 타입으로 해야만 오류가 안난다.

(b)

mux_4to1 모듈에 41이라는 이름으로
instantiation (모듈 불러오기)가
실행된 것이다.

a는 i0, b는 i1, c는 i2

d는 i3, sel은 s, out은 o를

구분하게 된다.

(c)

#10은 10만큼의 데이터가 있다는 뜻이고

{i3, i2, i1, i0}은 i3가 MSB,

i0가 LSB라는 뜻이다.

s가 0일 때는 {0, 0, 0, 1} = 1

s가 1일 때는 {0, 0, 1, 0} = 2

s가 2일 때는 {0, 1, 0, 0} = 4

s가 3일 때는 {1, 0, 0, 0} = 8로

설정해준다.

(d)

a) ways @ (5) 라는 것은

S의 입력값이 변할때 22, 23행이 실행되]

S값에 따라 이전에 할당된 값들이 출력되지

하는 동작이 이루어진다.

#5를 쓴 경우 출력 값

```
[2021-04-28 07:10:13 EDT] iverilog '-wall' design.sv testbench.sv && unbuffer vvp a.out
time = 25, sel = 00, input = 0001,output=1
time = 35, sel = 01, input = 0001,output=0
time = 45, sel = 10, input = 0001,output=0
time = 55, sel = 11, input = 0001,output=0
time = 75, sel = 00, input = 0010,output=0
time = 85, sel = 01, input = 0010,output=1
time = 95, sel = 10, input = 0010,output=0
time = 105, sel = 11, input = 0010,output=0
time = 125, sel = 00, input = 0100,output=0
time = 135, sel = 01, input = 0100,output=0
time = 145, sel = 10, input = 0100,output=1
time = 155, sel = 11, input = 0100,output=0
time = 175, sel = 00, input = 1000,output=0
time = 185, sel = 01, input = 1000,output=0
time = 195, sel = 10, input = 1000,output=0
time = 205, sel = 11, input = 1000,output=1
Done
```

#5를 뺀 경우의 출력 값

```
[2021-04-28 07:18:22 EDT] iverilog '-wall' design.sv testbench.sv && unbuffer vvp a.out
time = 20, sel = 00, input = 0001,output=x
time = 30, sel = 01, input = 0001,output=1
time = 40, sel = 10, input = 0001,output=0
time = 50, sel = 11, input = 0001,output=0
time = 70, sel = 00, input = 0010,output=0
time = 80, sel = 01, input = 0010,output=0
time = 90, sel = 10, input = 0010,output=1
time = 100, sel = 11, input = 0010,output=0
time = 120, sel = 00, input = 0100,output=0
time = 130, sel = 01, input = 0100,output=0
time = 140, sel = 10, input = 0100,output=0
time = 150, sel = 11, input = 0100,output=1
time = 170, sel = 00, input = 1000,output=1
time = 180, sel = 01, input = 1000,output=0
time = 190, sel = 10, input = 1000,output=0
time = 200, sel = 11, input = 1000,output=0
Done
```

(e) 딜레이가 5만큼 없어지고

0001일 때 sel이 기존의 00에서 01으로 되고

0010일 때 sel이 기존의 01에서 10으로 되고

0100일 때 sel이 기존의 10에서 11으로 되고

1000일 때 sel이 기존의 11에서 00으로 된다.

3번

```
1 // Code your design here
2 module decoder3_to_8(in, out, en);
3     input [2:0] in;
4     input en;
5     output [7:0] out;
6     reg [7:0] out;
7
8     always @(in or en)
9     begin
10         if(en)
11         begin
12             out=8'd0;
13             case(in)
14                 3'b000: out[0] = 1'b1;
15                 3'b001: out[1] = 1'b1;
16                 3'b010: out[2] = 1'b1;
17                 3'b011: out[3] = 1'b1;
18                 3'b100: out[4] = 1'b1;
19                 3'b101: out[5] = 1'b1;
20                 3'b110: out[6] = 1'b1;
21                 3'b111: out[7] = 1'b1;
22             default: out=8'd0;
23             endcase
24         end
25         else
26             out = 8'd0;
27         end
28     endmodule
```

4번

```
1 // Code your testbench here
2 // or browse Examples
3 module decoder_testbench;
4     wire [7:0] out;
5     reg en;
6     reg [2:0] in;
7     integer i;
8
9     decoder3_to_8 dut(in, out, en);
10
11     initial begin
12         $monitor("en=%b, in=%d, out=%b", en, in, out);
13         for(i = 0 ; i <16 ; i=i+1)
14         begin
15             {en,in} = i;
16             #1;
17         end
18     end
19 endmodule
```

결과값

```
[2021-04-28 07:32:48 EDT] iverilog '-wall' design.sv testbench.sv && unbuffer vvp a.out
```

```
en=0, in=0, out=00000000
en=0, in=1, out=00000000
en=0, in=2, out=00000000
en=0, in=3, out=00000000
en=0, in=4, out=00000000
en=0, in=5, out=00000000
en=0, in=6, out=00000000
en=0, in=7, out=00000000
en=1, in=0, out=00000001
en=1, in=1, out=00000010
en=1, in=2, out=00000100
en=1, in=3, out=00001000
en=1, in=4, out=00010000
en=1, in=5, out=00100000
en=1, in=6, out=01000000
en=1, in=7, out=10000000
```

```
Done
```