
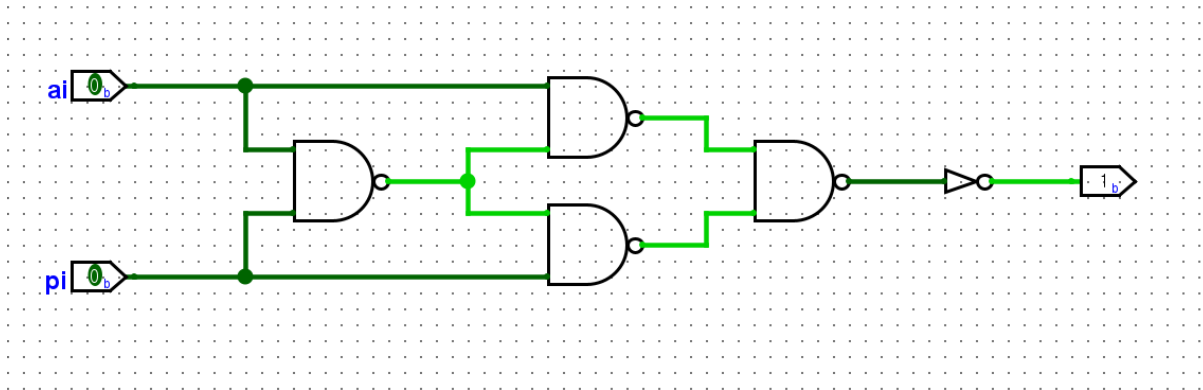


<1-a번>

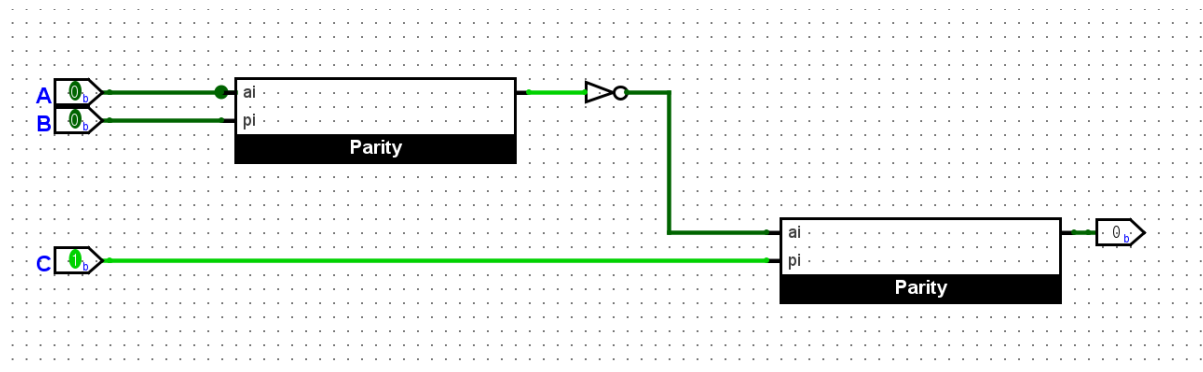








<1-b번>

: (a)번에서 1bit parity 구현한 것을 (b)번에서 활용함 이름은 Parity로 지정했음.



<test.vector대신 모든 상황 캡처>

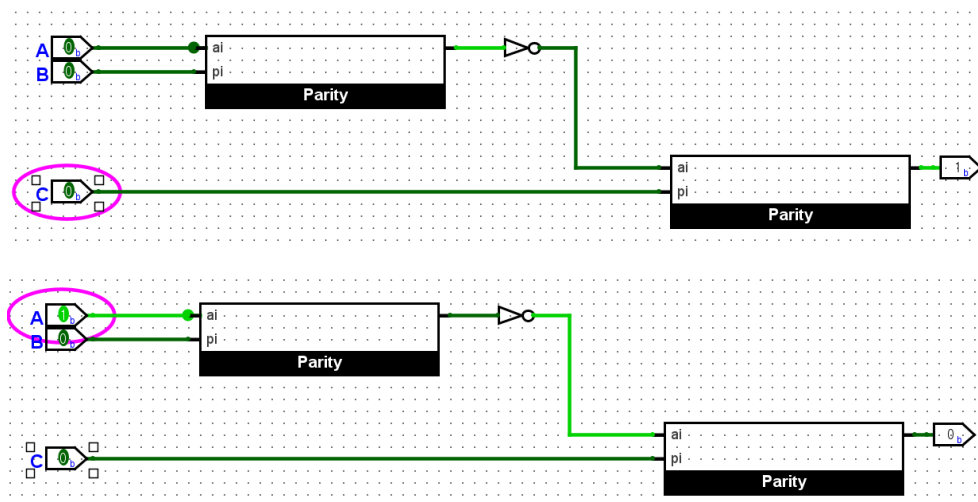

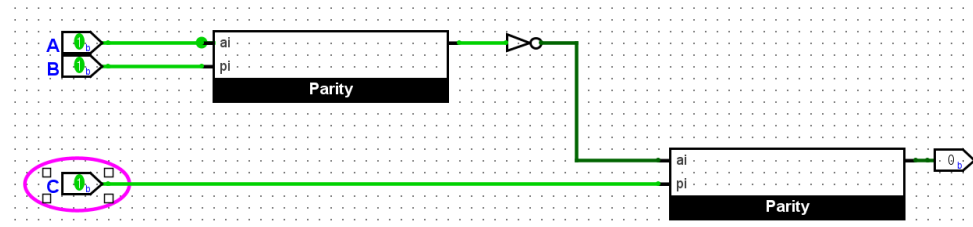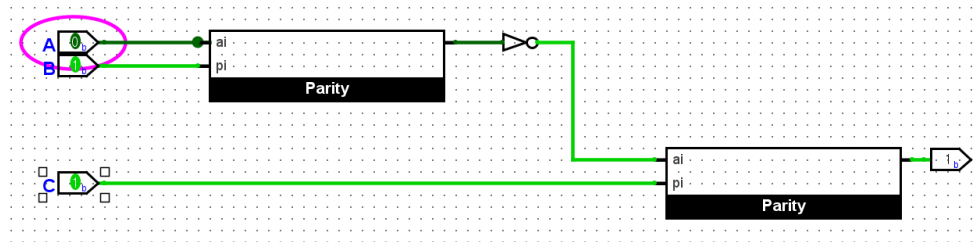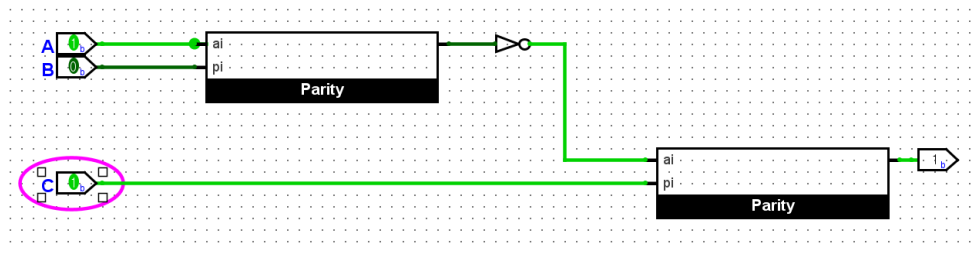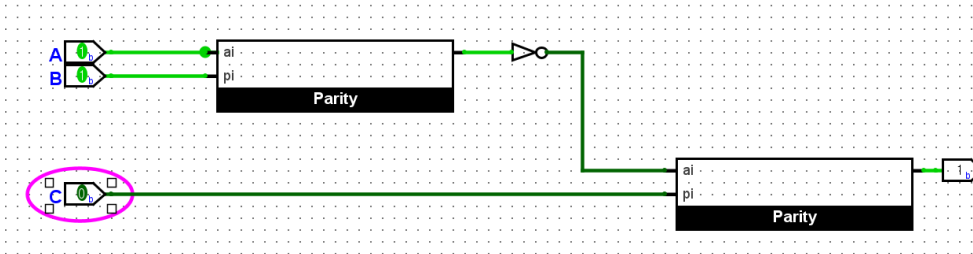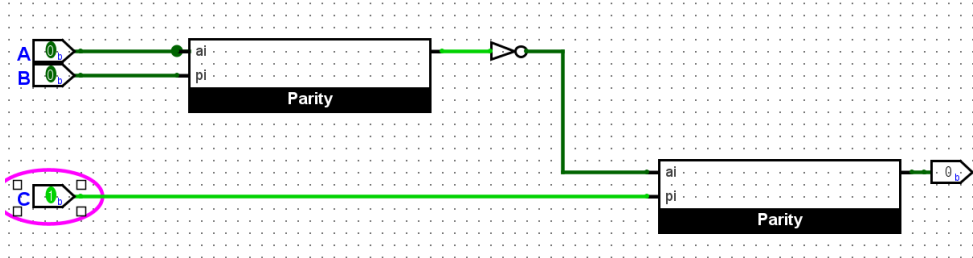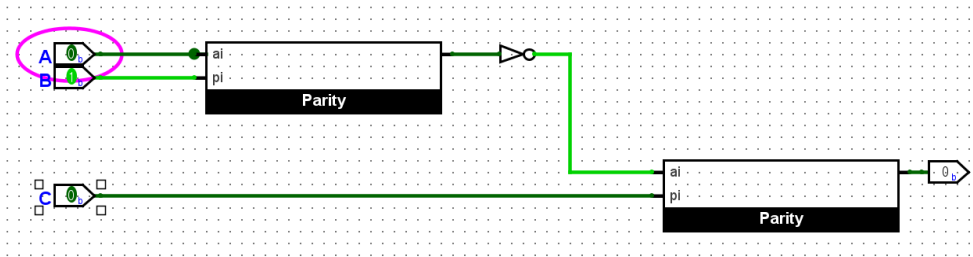

number.

an odd

number.

1 계산을

필요한


P_{i+1}

odd

number.


(c). Determine the delay to compute an odd parity of an n -bit binary number.
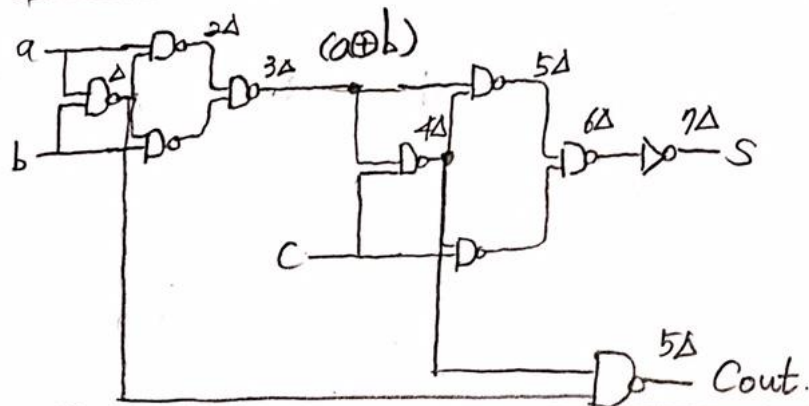
$$C_{out} = (a \oplus b) \cdot C + a \cdot b$$



$$x(y) \Rightarrow S : 7\Delta \quad C_{in} \Rightarrow S : 4\Delta \quad x(y) \Rightarrow C_{out} : 5\Delta$$

$$C_{in} \Rightarrow C_{out} : 9\Delta$$

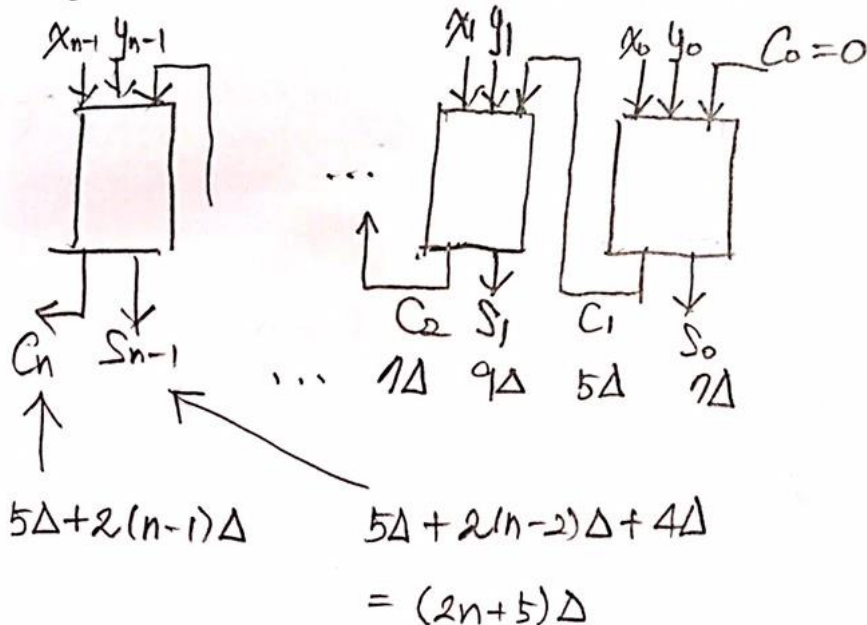


For $n=1$, delay = 7Δ

For $n \geq 2$, delay = $(2n+5)\Delta$

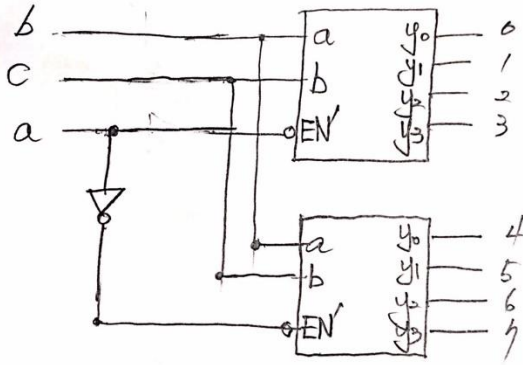2. (a).

2-to-4 decoder를 이용해야 함


a, b, c 중 b, c를 input으로 사용한다.
(MSB) (LSB)



CS CamScanner로 스캔하기

(b).

active high 3-to-8 decoder.

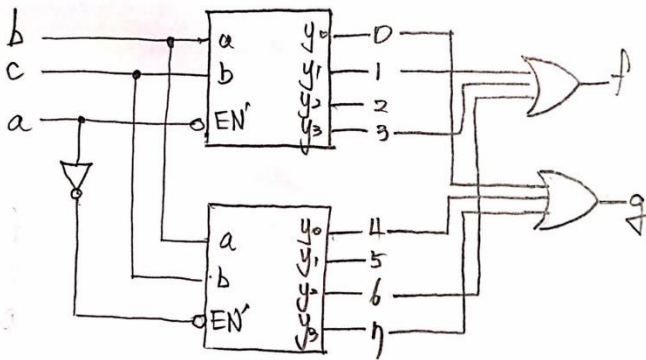

CS CamScanner로 스캔하기

3. 4-to-2 priority encoder.

← priority ↑					
A3	A2	A1	A0	z1	z0
0	x	x	x	1	1
1	0	x	x	1	0
1	1	0	x	0	1
1	1	1	0	0	0

<z1>

A3 \ A2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0		0
10	1	1	1	1

CS CamScanner로 스캔하기

$$z1 = A3' + A2'$$

<z0>

A3 \ A2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1		0
10	0	0	0	0

$$z0 = A3' + A2A1'$$

